

## <<彩电开关电源电路精选图集>>

### 图书基本信息

书名：<<彩电开关电源电路精选图集>>

13位ISBN编号：9787122134431

10位ISBN编号：7122134431

出版时间：2012-9

出版单位：化学工业出版社

作者：张庆双，姜立华 等编

页数：431

字数：691000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<彩电开关电源电路精选图集>>

### 内容概要

《彩电开关电源电路精选图集》精选了海尔、长虹、康佳、创维、厦华、海信、TCL、东芝、三洋、松下、索尼、飞利浦、三星、LG等名优品牌电视机的开关电源电路原理图，包括CRT彩色电视机开关电源电路、液晶电视机开关电源电路，这些都是技术人员维修新型电视机时不可缺少的资料。

《彩电开关电源电路精选图集》可供家电维修人员参考使用。

## <<彩电开关电源电路精选图集>>

### 书籍目录

#### 第一章 CRT彩色电视机开关电源电路

##### 一、海尔CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.海尔D21FA11.AMM电视机电源电路
- 2.海尔D29FA5、D29FA10.AKM、D29FA18、D29MK3电视机电源电路
- 3.海尔D29FT1电视机电源电路
- 4.海尔D29FV6.A、D34FV6.A电视机电源电路
- 5.海尔D29MK1 (MST5C26机芯) 电视机电源电路
- 6.海尔OM8370机芯电视机电源电路
- 7.海尔25FA1.T (8873A机芯) 电视机电源电路
- 8.海尔8879机芯电视机电源电路
- 9.海尔8829、8859机芯电视机电源电路
- 10.海尔8823机芯电视机电源电路
- 11.海尔8807、8809机芯电视机电源电路
- 12.海尔37TV6.T电视机电源电路
- 13.海尔29F9G.PN、D29FV6H.A8电视机电源电路
- 14.海尔29F5D.5电视机电源电路
- 15.海尔29F3A.PY、29F9B.PY电视机电源电路
- 16.海尔25T8D.S (HAIER9370机芯) 电视机电源电路
- 17.海尔21TB1电视机电源电路
- 18.海尔21FV6H.B电视机电源电路

##### 二、康佳CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.康佳P29AS520、P29TT390电视机电源电路
- 2.康佳P29FG188电视机电源电路
- 3.康佳P31FM292、P34FM296电视机电源电路
- 4.康佳P34TM297电视机电源电路
- 5.康佳K系列电视机电源电路
- 6.康佳SA系列 (T21SA120) 电视机电源电路
- 7.康佳S系列电视机电源电路

##### 三、长虹CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.长虹CH.10DR机芯 (H29D80) 电视机电源电路
- 2.长虹CH.18B机芯 (PF21300) 电视机电源电路
- 3.长虹CHD29156 (CHD.3机芯) 电视机电源电路
- 4.长虹CHD29300、CHD32300、CHD32366、CHD32600、CHD32600H (CHD.6机芯) 电视机电源电路
- 5.长虹HD29933、H29D80E、H34D80E (CH.18G机芯) 电视机电源电路
- 6.长虹PF29T18、PF25T18 (CH20机芯) 电视机电源电路
- 7.长虹PF2118E、PF2191E、PF2193E、SF2118E、F2193E (CN.18EA机芯) 电视机电源电路
- 8.长虹PF2939S电视机电源电路
- 9.长虹PF2991E电视机电源电路
- 10.长虹PF21800H (F47)、PF21399H (F47)、PF21366H (F47) PF21300H (47) 电视机电源电路
- 11.长虹PF25118 (F28)、PF29008 (F28) 电视机电源电路
- 12.长虹SF2166K、SF2128K、SF2129K、SF2133K (CH.13A机芯) 电视机电源电路
- 13.长虹SF21118\_F25、SF2111\_F25、SF2166K\_F25 (CH.13G机芯) 电视机电源电路

##### 四、创维CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.创维3D20、3D21机芯电视机电源电路
- 2.创维3D28机芯电视机电源电路

## <<彩电开关电源电路精选图集>>

- 3.创维5D20机芯电源电路
- 4.创维5D60机芯电视机电源电路
- 5.创维5D90机芯电视机电源电路
- 6.创维6D35机芯电视机电源电路
- 7.创维6D66机芯 ( 32D98HP、32D18HT ) 电视机电源电路
- 8.创维29T68HT ( 6D81机芯 ) 电视机电源电路
- 9.创维6D83、6D50机芯电视机电源电路
- 10.创维6D85机芯电视机电源电路
- 11.创维6D88机芯电视机电源电路
- 12.创维6D89机芯电视机电源电路
- 13.创维6D91机芯电视机电源电路
- 14.创维6D92、6D95、6D96机芯电视机电源电路
- 15.创维3I01机芯电视机电源电路
- 16.创维3P52机芯电视机电源电路
- 17.创维3P80机芯电视机电源电路
- 18.创维3P90机芯 ( 21N15Mk ) 电视机电源电路
- 19.创维4P36机芯电视机电源电路
- 20.创维5P20、5P21机芯电视机电源电路
- 21.创维5P36机芯电视机电源电路
- 22.创维5P60机芯电视机电源电路
- 23.创维6P18电视机电源电路
- 24.创维6P28机芯电视机电源电路
- 25.创维6P29机芯电视机电源电路
- 26.创维6P30机芯电视机电源电路
- 27.创维6P50机芯电视机电源电路
- 28.创维6P60机芯电视机电源电路
- 29.创维3S30机芯电视机电源电路
- 30.创维4S30机芯电视机电源电路
- 31.创维3T36机芯电视机电源电路
- 32.创维3T60、3T61、4T60机芯电视机电源电路
- 33.创维4T66机芯电视机电源电路
- 34.创维29SP9000 ( 3T36、4T30、5T36机芯 ) 电视机电源电路
- 35.创维6T18机芯电视机电源电路
- 36.创维6T19机芯电视机电源电路
- 37.创维6T20机芯电视机电源电路
- 38.创维3Y01、4Y01机芯电视机电源电路
- 39.创维3Y18机芯电视机电源电路
- 40.创维3Y30机芯电视机电源电路
- 41.创维3Y31、3Y36机芯电视机电源电路
- 42.创维3Y39机芯电视机电源电路
- 43.创维6M58机芯电视机电源电路
- 44.创维6M31机芯电视机电源电路
- 45.创维6M35、6M50机芯电视机电源电路
- 46.创维5N10机芯电视机电源电路
- 五、TCL ( 王牌 ) CRT彩色电视机开关电源电路
1. TCL CS.PH73机芯电视机电源电路
2. TCL GU21机芯电视机电源电路

## <<彩电开关电源电路精选图集>>

3. TCL HD21M62S ( HY11机芯 ) 电视机电源电路
4. TCL HD29M63S ( HY80机芯 ) 电视机电源电路
5. TCL M35B ( VCT3831A ) 机芯电视机电源电路
6. TCL MS21机芯电视机电源电路
7. TCL MS22机芯电视机电源电路
8. TCL MV23机芯电视机电源电路
9. TCL N21机芯电视机电源电路
10. TCL NU21机芯电视机电源电路
11. TCL S13机芯电视机电源电路
12. TCL S22机芯电视机电源电路
13. TCL S23机芯电视机电源电路
14. TCL TB73机芯电视机电源电路

### 六、海信CRT彩色电视机开关电源电路

1. 海信8823机芯电视机电源电路
2. 海信8859机芯电视机电源电路
3. 海信8897、8899机芯电视机电源电路
4. 海信HDP2919DH ( GS50机芯 ) 电视机电源电路
5. 海信HDP21S09电视机电源电路
6. 海信HDP2111G、HDP2166H电视机电源电路
7. 海信HDP2167D、HDP2433、HDP2833D、HDP2976、HDP2977D电视机电源电路
8. 海信HDP2188D电视机电源电路
9. 海信TF2166GH电视机电源电路
10. 海信TF2176H电视机电源电路
11. 海信USOC机芯 ( TF29R68 ) 电视机电源电路

### 七、厦华CRT彩色电视机开关电源电路

1. 厦华HT.2978E电视机电源电路
2. 厦华HT.3261E、HT.3281E、HT.3661E电视机电源电路
3. 厦华MT.2968C电视机电源电路
4. 厦华MT.2968M、MT.2966M、MT.2992M电视机电源电路
5. 厦华TF2955电视机电源电路
6. 厦华TK2935电视机电源电路
7. 厦华TL2987、TL2985电视机电源电路
8. 厦华TN2985、TN3483电视机电源电路
9. 厦华TQ2192电视机电源电路
10. 厦华TR2978电视机电源电路
11. 厦华TS2130电视机电源电路
12. 厦华TS2980电视机电源电路
13. 厦华TV21A2电视机电源电路

### 八、松下CRT彩色电视机开关电源电路

1. 松下TC.34P888D ( GP11N机芯 ) 电视机电源电路
2. 松下TC.29F150DB ( GP21机芯 ) 电视机电源电路
3. 松下TC.29FJ50GA电视机电源电路
4. 松下TC.29P700G、TC.34P700G ( GP1机芯 ) 电视机电源电路
5. 松下TC.32F500DN ( GP11N机芯 ) 电视机电源电路

### 九、索尼CRT彩色电视机开关电源电路

1. 索尼KV.AR29M80B、KV.AR34X80B ( BX1机芯 ) 电视机电源电路
2. 索尼KV.AR29T80、KV.AR29X80C ( BY.1A机芯 ) 电视机电源电路

## <<彩电开关电源电路精选图集>>

- 3.索尼KV.BT212M80 ( BX1S机芯 ) 电视机电源电路
- 4.索尼KV.DC29M80、KV.DC34M80、KV.DC34M80 ( CX1机芯 ) 电视机电源电路
- 5.索尼KV.EX29M80、KV.EX29M90、KV.EX34M93 ( AG.3E机芯 ) 电视机电源电路
- 6.索尼KV.HR32M90、KV.HR34M90、KV.HR36M90 ( AX1机芯 ) 电视机电源电路
- 7.索尼KV.TF21M80、KV.TF21M90 ( BG.3S机芯 ) 电视机电源电路
- 8.索尼KV.XA29M80、XA29M90、XA29M94、XA34M80 ( BG.3R机芯 ) 电视机电源电路

### 十、三洋CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.三洋CK21FS30 ( FC6A机芯 ) 电视机电源电路
- 2.三洋CK29F78G、CK29F88G、CK29F98G ( FC4B机芯 ) 电视机电源电路
- 3.三洋CK29F98S ( FA3A机芯 ) 电视机电源电路
- 4.三洋CK34F58P、CK34F99P ( GA3F机芯 ) 电视机电源电路
- 5.三洋CK29F78G、CK29F88G、CK29F98G ( FC4C机芯 ) 电视机电源电路
- 6.三洋CK29FS30P ( GA3G机芯 ) 电视机电源电路
- 7.三洋CK21D108、CK21D200 ( GC5C机芯 ) 电视机电源电路

### 十一、东芝CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.东芝34SH8UC电视机主电源电路
- 2.东芝34SH8UC电视机副电源电路
- 3.东芝34SH8UC电视机电源稳压电路
- 4.东芝34SH8UC电视机电源控制电路
- 5.东芝32SW9UC电视机电源电路a
- 6.东芝32SW9UC电视机电源电路b
- 7.东芝32JW9UC、36JW9UC电视机电源电路
- 8.东芝29JK7UC、29JH7UC、34JH7UC电视机电源电路
- 9.东芝29JH9UC、34JH9UC电视机电源电路
- 10.东芝29AF9UC、34AF9UC电视机主电源电路
- 11.东芝29AF9UC、34AF9UC电视机副电源电路
- 12.东芝29JH7UC、29JK7UC、34JH7UC电视机电源电路
- 13.东芝25S2XC、29S2XC电视机电源电路
- 14.东芝25AF6SH、25AF6C电视机电源电路
- 15.东芝21A2NC电视机电源电路

### 十二、飞利浦CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.飞利浦29PT6111/93R、29PT6111/93R、34PT6131/93R电视机电源电路
- 2.飞利浦29PT8322/93R、34PT8322/93R电视机电源电路
- 3.飞利浦29PT2535/93R、29PT4420/93R电视机电源电路
- 4.飞利浦29PT8825/93、29PT8865/93电视机电源电路
- 5.飞利浦34PT5693/93电视机电源电路
- 6.飞利浦21PT.3626电视机电源电路
- 7.飞利浦29PT.4606/93电视机电源电路
- 8.飞利浦29PT.6626/93电视机电源电路
- 9.飞利浦21PT.8667/93、21PT.8857/93、21PT.8867/93电视机电源电路
- 10.飞利浦29PT.8867/93、29PT.8857/93、29PT.8667/93电视机电源电路
- 11.飞利浦29PT2143/93、29PT3143/93电视机电源电路

### 十三、三星CRT彩色电视机开关电源电路

- 1.三星CS21V10MJ ( KS1A机芯 ) 电视机电源电路
- 2.三星CS25D6N ( KS2A机芯 ) 电视机电源电路
- 3.三星CS29K1N ( KS3A机芯 ) 电视机电源电路
- 4.三星CS29M20WU ( KS7A机芯 ) 电视机电源电路

## <<彩电开关电源电路精选图集>>

- 5.三星CS21S8、CS21M20 (KS9B机芯) 电视机电源电路
- 6.三星WS32A10HE (K55A机芯) 电视机电源电路
- 7.三星CS21D8S (S15A机芯) 电视机电源电路
- 8.三星CS34D2 (S51A机芯) 电视机电源电路
- 9.三星CS29A6HP (S53A机芯) 电视机电源电路
- 10.三星CS29M20 (S56A机芯) 电视机电源电路
- 11.三星WS32Z9HR (S57A机芯) 电视机电源电路
- 12.三星CS29M21SS、CS29A11SS (S61A机芯) 电视机电源电路
- 13.三星WS32Z30HE (S62A机芯) 电视机电源电路

### 十四、LG CRT彩色电视机开关电源电路

1. LG MC.019A机芯电视机电源电路
2. LG MC.022机芯 (RT.29FB30V) 电视机电源电路
3. LG MC.035A/B/E机芯电视机电源电路
4. LG MC.049A机芯电视机电源电路
5. LG MC.059B机芯电视机电源电路

## 第二章 液晶电视机开关电源电路

### 一、海尔液晶电视机开关电源电路

- 1.海尔LE55A300ND液晶电视机电源电路
- 2.海尔LE26H310液晶电视机电源电路
- 3.海尔LE32H300液晶电视机电源电路
- 4.海尔H42E07A、LE42F6液晶电视机电源电路

### 二、长虹液晶电视机开关电源电路

- 1.长虹LT1559液晶电视机电源电路a
- 2.长虹LT1559液晶电视机电源电路b
- 3.长虹LT1957液晶电视机电源电路a
- 4.长虹LT1957液晶电视机电源电路b
- 5.长虹LT2059液晶电视机电源电路a
- 6.长虹LT2059液晶电视机电源电路b
- 7.长虹LT2657液晶电视机电源电路
- 8.长虹LT22510、LT22519液晶电视机电源电路a
- 9.长虹LT22510、LT22519液晶电视机电源电路b
- 10.长虹LT26510液晶电视机电源电路
- 11.长虹LT32510、LT32519液晶电视机电源电路

### 三、创维液晶电视机开关电源电路

- 1.创维37S12HR (8K20机芯) 液晶电视机电源电路
- 2.创维32M11HM、37M11HM、42M11HF (8M20机芯) 液晶电视机电源电路
- 3.创维24S16IW (8R07机芯) 液晶电视机电源电路
- 4.创维37FL6UE液晶电视机电源电路
- 5.创维8TM1机芯液晶电视机电源电路

### 四、海信液晶电视机开关电源电路

- 1.海信LM40V69P液晶电视机电源电路
- 2.海信TLM2633D液晶电视机电源电路
- 3.海信TLM3201、TLM3266、TLM3267、TLM3288H液晶电视机电源电路
- 4.海信TLM3237D液晶电视机电源电路
- 5.海信TLM3277液晶电视机电源电路
- 6.海信TLM3733液晶电视机电源电路
- 7.海信TLM4033、TLM4033、TLM4077、TLM4277液晶电视机电源电路



## <<彩电开关电源电路精选图集>>

### 8.海信TLM4777液晶电视机电源电路

#### 五、康佳液晶电视机电开关电源电路

- 1.康佳LC26DT68、LC26ES30液晶电视机电源电路
- 2.康佳LC26E560、LC26DT08液晶电视机电源电路
- 3.康佳LC32AS28、LC37AS28、LC40AS28液晶电视机电源电路
- 4.康佳LC32ES62、LC.TM32ES66、LC32G580C、LC32ES66Q液晶电视机电源电路
- 5.康佳LC32HS01液晶电视机电源电路
- 6.康佳LC32HS62B、LC32GS80C液晶电视机电源电路
- 7.康佳LC32IS96N、LC37IS96N液晶电视机电源电路
- 8.康佳LC42DS30D、LC47CT36DC液晶电视机电源电路
- 9.康佳LC.TM2611、LC.TM3211、LC.TM3711、LC.TM4211液晶电视机电源电路

#### 六、厦华液晶电视机电开关电源电路

- 1.厦华L32U18、L32U26、L32U16、L32FB26液晶电视机电源电路
- 2.厦华LC.32HC56液晶电视机电源电路
- 3.厦华LC.32U25液晶电视机电源电路
- 4.厦华LC.32HU26、LC.37HU19液晶电视机电源电路
- 5.厦华LC.37R26液晶电视机电源电路
- 6.厦华LC.37T18液晶电视机电源电路
- 7.厦华LC.42T17液晶电视机电源电路
- 8.厦华LC.52R36液晶电视机电源电路
- 9.厦华L15Y3液晶电视机电源电路
- 10.厦华LC.23Y25液晶电视机电源电路

#### 七、TCL (王牌) 液晶电视机电开关电源电路

1. TCL LCD32K72液晶电视机电源电路
2. TCL LCD37K72液晶电视机电源电路
3. TCL LCD32K73液晶电视机电源电路
4. TCL LCD3726SMPS液晶电视机电源电路
5. TCL LCD40K73、LCD42K73、LCD42B66.P (GC32机芯) 液晶电视机电源电路
6. TCL LCD32M61、LCD37M61R液晶电视机电源电路
7. TCL LCD32A71、LCD37A71、LCD32K73液晶电视机电源电路
8. TCL  
L40M61R、L42M61R、L46M61R、L32M71R、L42M71R、L46M71R液晶电视机电源电路
9. TCL L47B68、LCD40B66.P、LCD40K73、LCD42K73液晶电视机电源电路
10. TCL L52M71F液晶电视机电源电路
11. TCL L42E75液晶电视机电源电路

#### 八、松下液晶电视机电开关电源电路

- 1.松下TC.26LE7D、TC.32LE7D (LH60机芯) 液晶电视机电源电路
- 2.松下TC.32LX1D、TC.26LX1D (LH18机芯) 液晶电视机电源电路
- 3.松下TC.32LX70D (LH64机芯) 液晶电视机电源电路
- 4.松下TC.37LX70D (LH80机芯) 液晶电视机电源电路
- 5.松下32LX600D (LH50机芯) 液晶电视机电源电路
- 6.松下TC.37LX800D (LH76机芯) 液晶电视机电源电路
- 7.松下TH.L32X10C (KM02机芯) 液晶电视机电源电路

#### 九、索尼液晶电视机电开关电源电路

- 1.索尼KLV.V26A10、KLV.V32A10、KLV.V40A10液晶电视机电源电路
  - 2.索尼KDL.32S3000、40S3000、46S3000 (SE1A机芯) 液晶电视机电源电路
- #### 十、三洋液晶电视机电开关电源电路



## <<彩电开关电源电路精选图集>>

- 1.三洋LCD.27CA2、LCD.32CA2液晶电视机电源电路
- 2.三洋LCD.32CA9、LCD.37CA9、LCD.42CA9（UH2.C机芯）液晶电视机电源电路
- 3.三洋LCD.37CN6液晶电视机电源电路
- 十一、东芝液晶电视机开关电源电路
- 1.东芝20VL36C液晶电视机电源电路
- 2.东芝26WL66C、32WL66C液晶电视机电源电路
- 3.东芝JL7系列液晶电视机电源电路
- 十二、夏普液晶电视机开关电源电路
- 1.夏普LC37AX3M液晶电视机电源电路
- 2.夏普LC.30HV2M液晶电视机电源电路
- 3.夏普LC.37D90U液晶电视机电源电路
- 十三、飞利浦液晶电视机开关电源电路
- 1.飞利浦32PF7321/93、37PF7321/93（LC4.31A AA机芯）液晶电视机电源电路
- 2.飞利浦47PFL7422/93（TPT1.2A LA机芯）液晶电视机电源电路
- 3.飞利浦19PFL4322（TPS1.0E LA机芯）液晶电视机电源电路
- 十四、LG液晶电视机开关电源电路
1. LG 32LH20R.CA液晶电视机电源电路
2. LG 37in液晶电视机电源电路
- 十五、三星液晶电视机开关电源电路
1. 三星LS32R81BA液晶电视机电源电路
2. 三星LA40S81B、LA40R71B、LA40S71B液晶电视机电源电路
3. 三星LA40M81BX、LA40R81BA液晶电视机电源电路
4. 三星LA40A650A1R液晶电视机电源电路

<<彩电开关电源电路精选图集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>